

به نام خدا



آزمایشگاه معماری کامپیوتر

گزارش کار هفتم

استفاده از حافظه داده و دستورات پرش

دانشکده مهندسی کامپیوتر

دانشگاه صنعتی شریف

پاییز ۱۴۰۱

استاد:

حمید سربازی آزاد

دستیار آموزشی:

عطیه یونسی

نویسندگان:

احمد رضا خناری

نگار عسکری

علی نظری

فهرست

۲	مقدمه
۳	گزارش آزمایش
۳	بخش ۱. شرح مدار
۱۱	بخش ۲. تست مدار
۱۴	نتیجه گیری


مقدمه

در آزمایش قبل از رجیستر و alu طراحی شده ی پردازنده ی خود استفاده کرده و دستورات IR را به صورت متوالی از روی یک رام لود کردیم. دستورات تنها شامل جمع و تفریق بودند. حال دستورات پرش و حافظه را می‌خواهیم اضافه کنیم. مدار در نهایت مطابق شمای تعریف شده در دستور کار خواهد شد.

گزارش آزمایش


بخش ۱. شرح مدار

شمای کلی مدار به شکل زیر است:

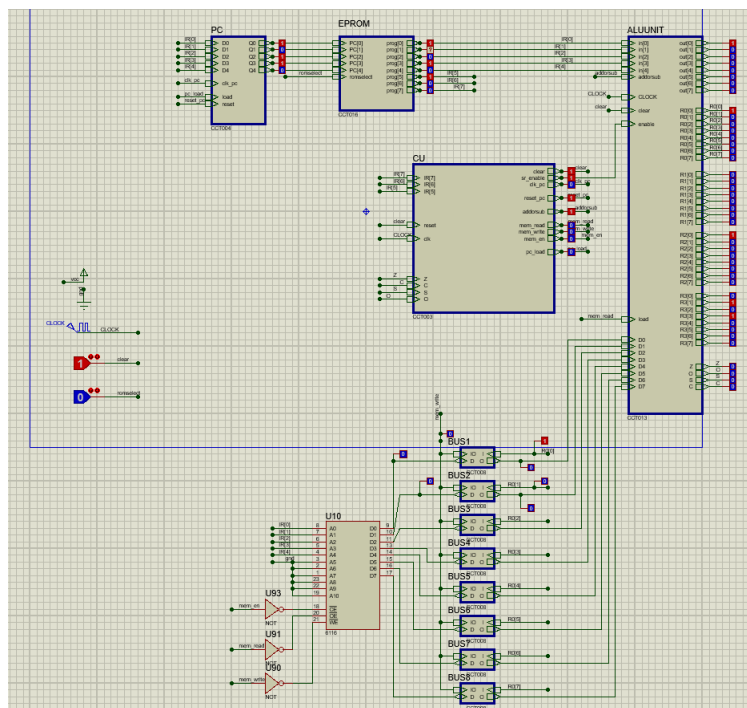


شکل ۱: شمای کلی

نخست بخش Control Unit و شمای درونی آن را می بینیم:

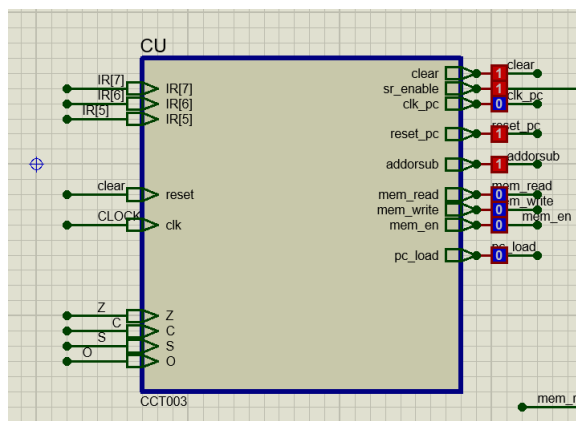


شکل ۲: واحد کنترل

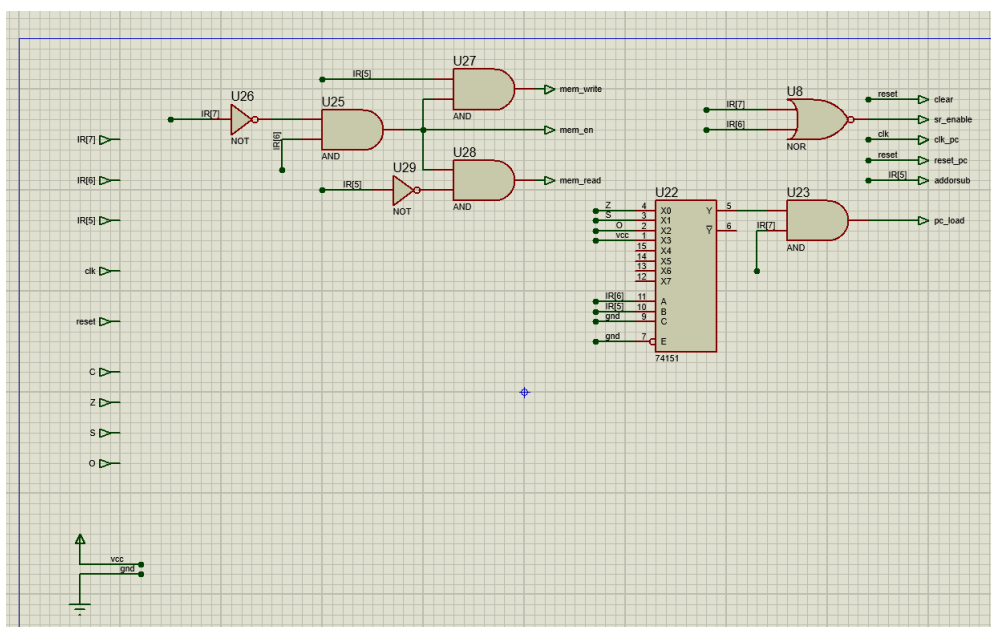


شکل ۳: شمای واحد کنترل

خب CU باید با توجه به حالت سیستم که به کمک ورودی هایی نظیر ۳ بیت اول IR و وضعیت رجیسترهای C O Z S توسط یک منطق ترکیبی خروجی را مشخص کند، برای حالت جامپ که سیگنال لود فعال می شود از مدار زیر استفاده کردیم، سایر مدارها منطق ساده ای دارند که با توجه به شکل قابل تشخیص می باشد.

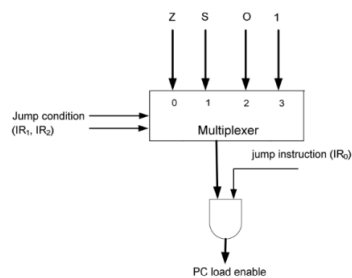


شکل ۴: نوع مشخص شدن خروجی توسط واحد کنترل

بخش رجیسترها و alu هم که به شکل زیر است:

 


شکل ۵: رجیسترها و alu

در اینجا نسبت به مدار قبل دچار تغییراتی شدیم، اولاً Z و O و S و C اضافه شدند. مدارهای ترکیبی آنها و رجیستر مربوط به آنها در شکل زیر قابل مشاهده است.

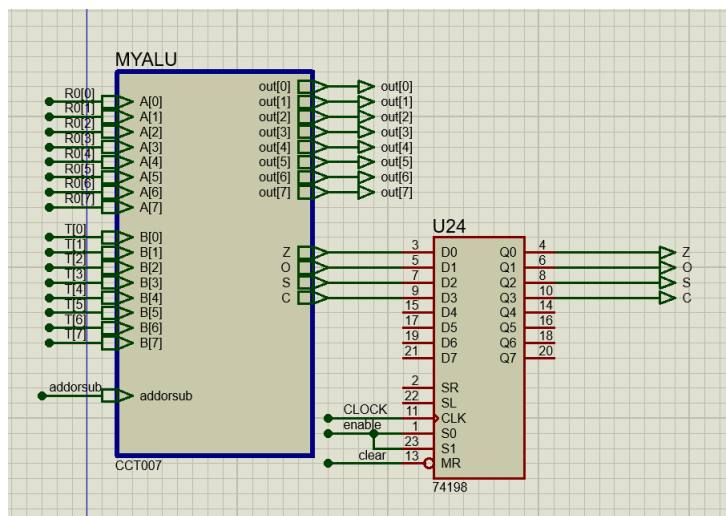


شکل ۶: بخش ALU

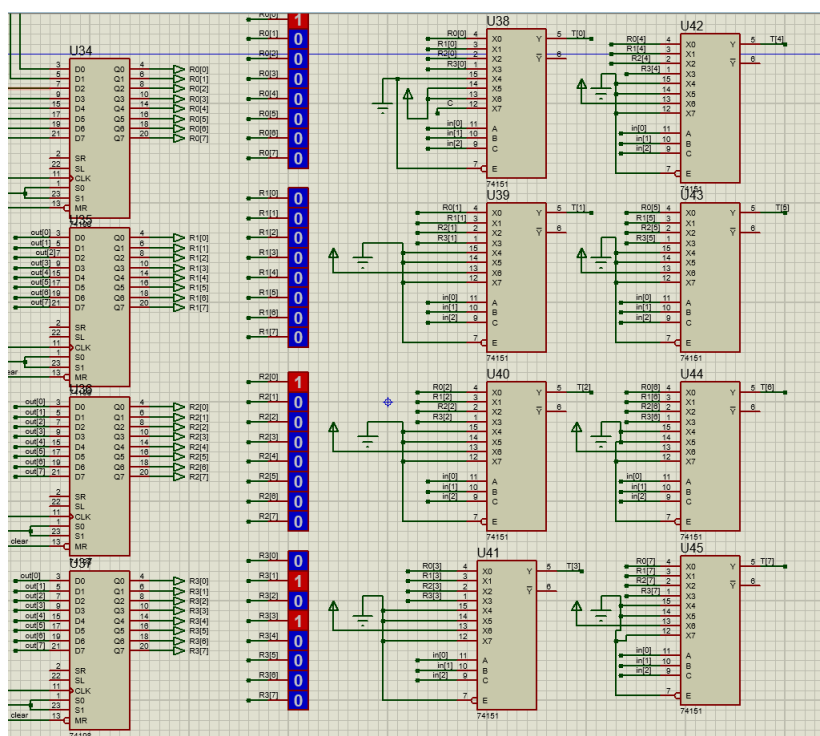


شکل ۷: بخش رجیسترها

هم چنین مقدار کرای نیز ممکن است در عملیات ظاهر شود. در شکل زیر همان carry است:

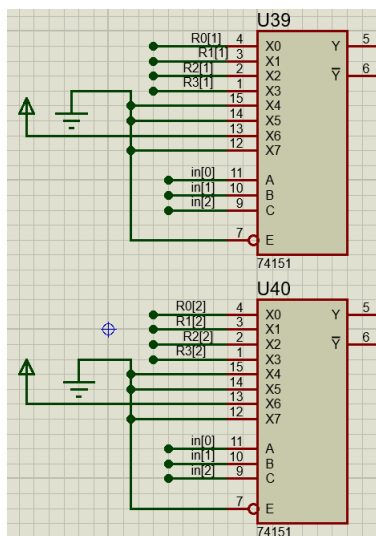


شکل ۸: ایجاد شدن carry

در اینجا دیده می شود که بیت اول مربوط به ۸مین ورودی ماکس برابر C و برای سایر بیت های مربوط به ۸مین ورودی بیت مربوطه ۰ می باشد.
در آخر برای لود از حافظه نیاز به لود مستقیم به رجیستر ۰ داریم که هنگام read-memory رخ می دهد. شمای جدید رجیستر اول در ادامه آمده است.

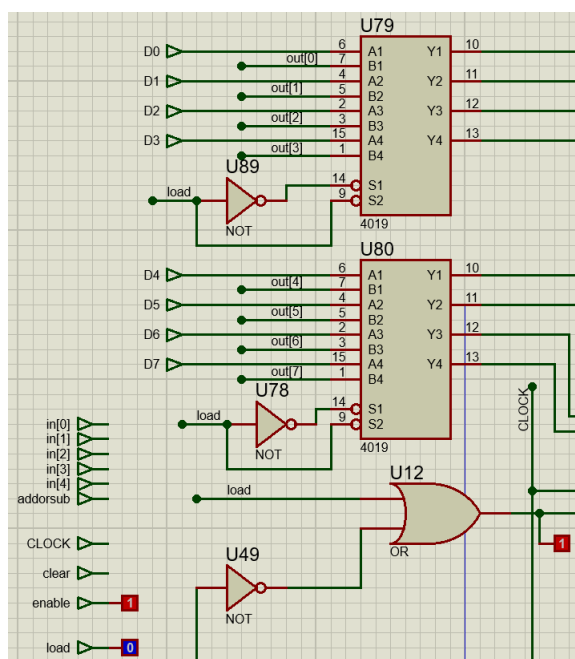


شکل ۹: مشخص شدن load

بخش PC هم به شکل زیر است:

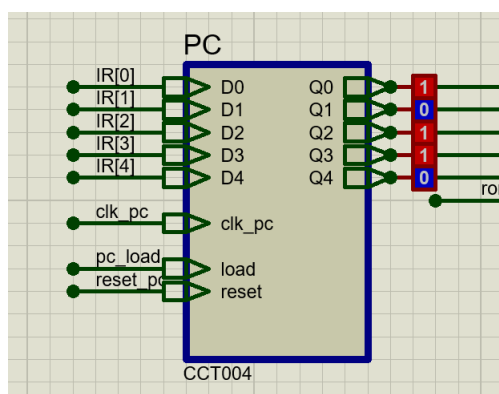


شکل ۱۰: شمای بیرونی PC

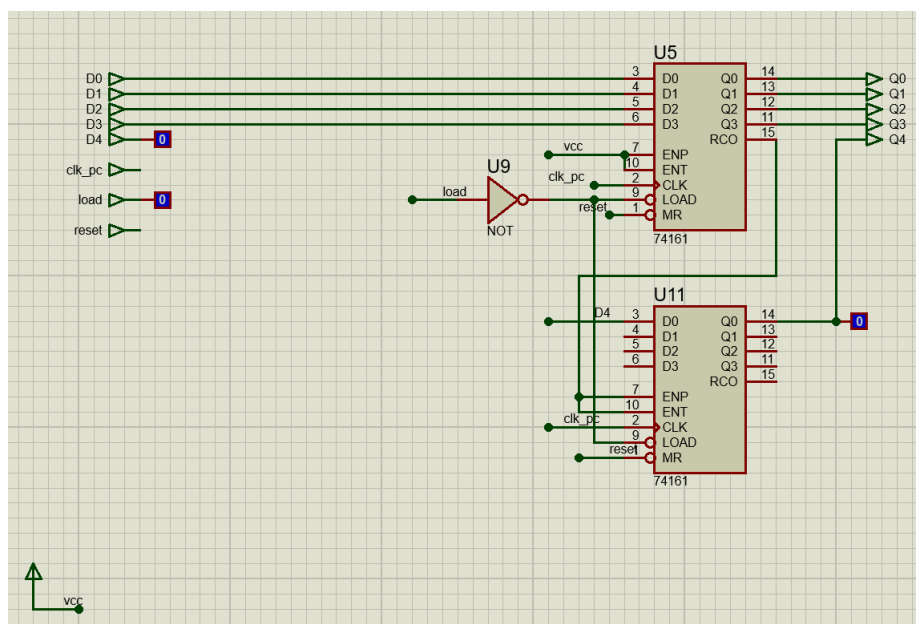


شکل ۱۱: شمای درونی PC


حال به بخش حافظه می‌رسیم. برای حافظه از تراشه ی ۶۱۱۶ استفاده کردیم. این تراشه یک خروجی I/O دارد که با توجه به سیگنالهای ورودی می‌تواند عملیاتی read یا write را انجام دهد. در صورت فعال بودن WE تراشه عملیات رایت، در صورت فعال بودن OE تراشه عملیات read را انجام می‌دهد که آدرس مربوطه به کمک IR مشخص می‌شود. از آنجایی که تراشه ورودی IO دارد و همزمان باید به لود رجیسترها و خروجی R_۰ متصل باشد نیاز به bus داریم که به صورت زیر پیاده‌سازی شده است.

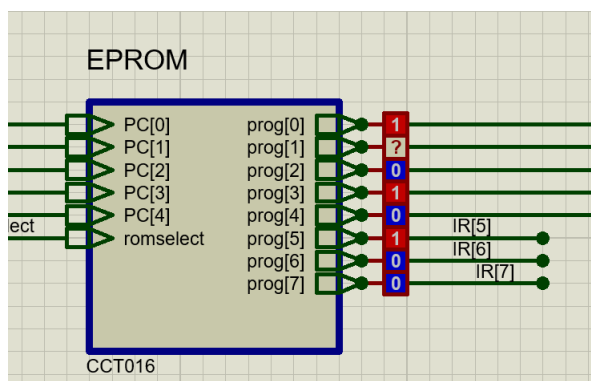

شکل ۱۲: بخش حافظه

 

شکل ۱۳: بخش باس ها

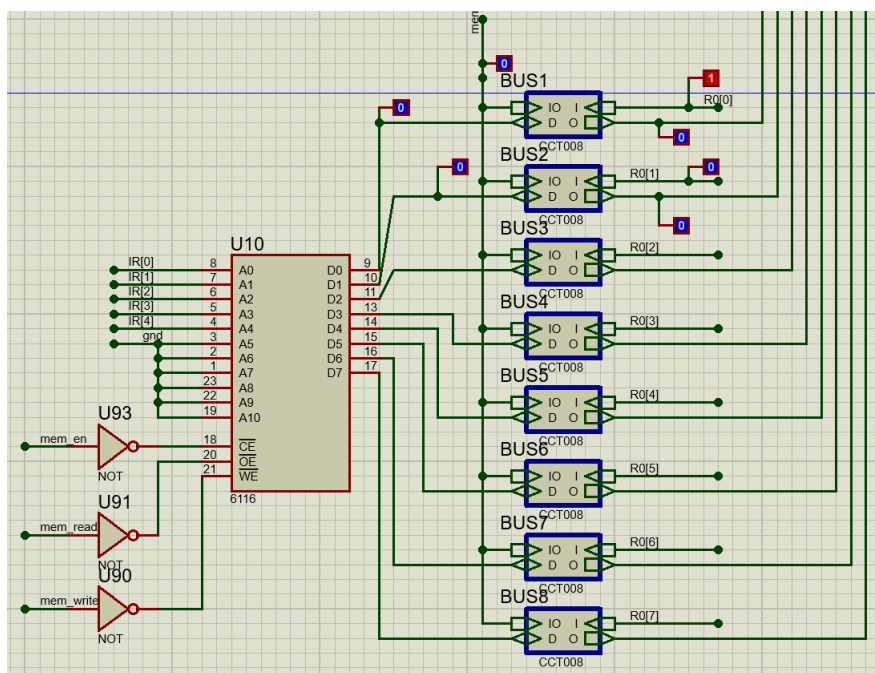

شکل ۱۴: کنترل کننده

بخش ۲. تست مدار

از آنجا که این آزمایش کد اسمبلی مخصوص به خود را دارد، نیاز است که آن را هم مشخص کنیم برایش که سعی شده کامنت ها گذاشته شود تا واضح تر باشد. کد اصلی فیبوناچی به شکل زیر است:

```

1 clear_signal
2
3 save r0 to M[0]      mem[00]=01_1_00000
4 r0 = r0 + 1          mem[01]=00_0_00_101
5 r0 = r0 + r0          mem[02]=00_0_00_000
6 r0 = r0 + r0          mem[03]=00_0_00_000
7 r0 = r0 + 1          mem[04]=00_0_00_101
8 save r0 to M[1]      mem[05]=01_1_00001
9 //5 made
10
11 r3 = r0 + 0          mem[06]=00_0_11_100
12 r0 = r0 - r0          mem[07]=00_1_00_000
13 r1 = r0 - r0          mem[08]=00_1_01_000
14 r2 = r0 + 1          mem[09]=00_0_10_101
15
16 //label
17 r0 = r0 - r0          mem[10]=00_1_00_000
18 r0 = r0 + r2          mem[11]=00_0_00_010
19 r0 = r1 + r0          mem[12]=00_0_00_001
20 r1 = r0 - r1          mem[13]=00_1_01_001
21 r2 = r0 + 0          mem[14]=00_0_10_100
22 load M[0] to r0      mem[15]=01_0_00000
23 r0 = r0 + r1          mem[16]=00_0_00_001
24 save r0 to M[0]      mem[17]=01_1_00000
25 r0 = r0 - r0          mem[18]=00_1_00_000
26 r0 = r0 - 1          mem[19]=00_1_00_101
27 r3 = r0 + r3          mem[20]=00_0_11_011
28 jump if z = 1 to +2  mem[21]=1_00_10111
29 jump to label        mem[22]=1_11_01010
30 //sigma_fib[5] calculated
31
32 //load 5
33 load M[1] to r0      mem[23]=01_0_00001
34 r3 = r0 + r0          mem[24]=00_0_11_000
35 //10 made
36
37 load M[0] to r0      mem[25]=01_0_00000
38 r1 = r0 - r3          mem[26]=00_1_01_011

```

```

39 jump to +4 if sign    mem[27]=1_01_11111
40
41 // lower than 10 section
42 r0 = r0 - r0          mem[28]=00_1_00_000
43 r0 = r0 + 1           mem[29]=00_0_00_101
44 jump + 3              mem[30]=1_11_33
45
46 // 10 - 15
47 r1 = r0 + 0           mem[31]=00_0_01_100
48 r0 = r0 - r0          mem[32]=00_1_00_000
49
50
51 jump to here          mem[33]=1_11_33
52 //1 + 1 + 2 + 3 + 5 = 12

```

و کد اسمبلی مربوطه به جمع دو عدد ۳۲ بیتی به شکل زیر است:

```

1 clear signal
2
3 Load M[0] to r0    mem[0] = 01_0_00000
4 r1 = r0 + 0        mem[1] = 00_0_01_100
5 Load M[8] to r0    mem[2] = 01_0_01000
6 r0 = r1 + r0        mem[3] = 00_0_00_001
7 r2 = r0 - c         mem[4] = 00_1_10_111
8 r2 = r0 - r2        mem[5] = 00_1_10_010
9 save r0 to M[16]    mem[6] = 01_1_10000
10
11 load M[1] to r0    mem[7] = 01_0_00001
12 r1 = r0 + r2        mem[8] = 00_0_01_010
13 r3 = r0 - c         mem[9] = 00_1_11_111
14 load M[9] to r0    mem[10] = 01_0_01001
15 r0 = r0 + r1        mem[11] = 00_0_00_001
16 save r0 to M[17]    mem[12] = 01_1_10001
17 load M[1] to r0    mem[13] = 01_0_00001
18 r3 = r0 - c         mem[14] = 00_1_11_111
19 r2 = r0 - r3        mem[15] = 00_1_10_011
20
21 load M[2] to r0    mem[16] = 01_0_00010
22 r1 = r0 + r2        mem[17] = 00_0_01_010
23 r3 = r0 - c         mem[18] = 00_1_11_111
24 load M[10] to r0   mem[19] = 01_0_01010
25 r0 = r0 + r1        mem[20] = 00_0_00_001
26 save r0 to M[18]    mem[21] = 01_1_10010
27 load M[2] to r0    mem[22] = 01_0_00010

```

```

28 r3 = r0 - c    mem[23] = 00_1_11_111
29 r2 = r0 - r3   mem[24] = 00_1_10_011
30
31
32 load M[3] to r0    mem[25] = 01_0_00011
33 r1 = r0 + 0    mem[26] = 00_0_01_100
34 load M[11] to r0   mem[27] = 01_0_01011
35 r0 = r0 + r1    mem[28] = 00_0_00_001
36 r0 = r0 + r2    mem[29] = 00_0_00_010
37 save r0 to M[19]   mem[30] = 01_1_10011
38
39 jump here    mem[31] = 1_11_11111

```

در حالت جمع دو عدد سعی شده است از اشتباه پرتکرار زیر دوری شود:

جمع یک عدد با کریه ای قبلی ممکن است کری بدهد و باید این حالت نیز پردازش شود. کد این قسمت به خاطر بهینه سازی های مربوط به جا شدن در حافظه بسیار پیچیده گردیده است. توجه داشته باشید که در این قسمت نمی توانستیم از دستورات پرش استفاده کنیم، برای استفاده از این دستورات دو حالت وجود داشت، جمع دو ۸ بیت را یک تابع در نظر بگیریم، در این صورت نیاز به دستور jr jump داشتیم، در حالت دوم که for زدن بود نیاز داشتیم که mem[i] را بخوانیم و بنویسیم اما در این حالت به علت اینکه mem تنها از مقادیر کانستنت لود میشود نمی توانیم این کار را بکنیم.

نحوه استفاده از مدار هم به شکل زیر است:

برای استفاده از مدار ابتدا به کمک کد romselect دلخواه خود را انتخاب کنید. رام سلکت صفر، کد مربوط به جمع دو عدد ۳۲ بیتی به صورت فلت و رام سلکت یک، مجموع ۱۰ عدد اول فیبوناچی با شروع از دو جمله ی اول ۱ و ۱ را انتخاب می کند. خروجی مدار در حالت فیبوناچی در رجیستر اول و در حالت دوم در رم ذخیره می گردد. برای بازسازی جمع دو عدد باید در pc هایی که save صورت می گیرد خروجی r۰ را مشاهده نمایید. به علت کمبود جا در رام امکان لود وجود نداشت. در صورت کار نکردن صحیح مدار از clear برای ری استارت استفاده کنید.

نتیجه گیری

پس در این بخش مداری که در آزمایش های قبلی ساخته بودیم را کامل کردیم و قابلیت های پرش و خواندن از حافظه هم به آن اضافه کردیم و دو برنامه نمونه را هم می توانیم روی آن اجرا کنیم.